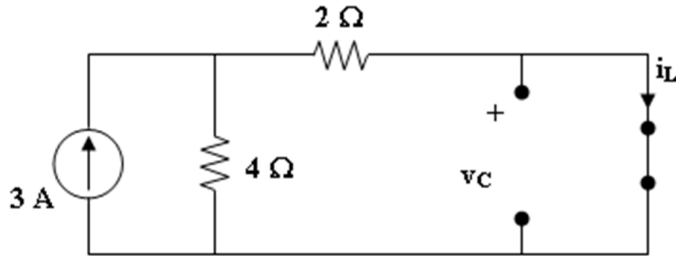


### Assignment 3

Q1

Under dc conditions,



$$i_L = \frac{4}{4+2}(3) = \underline{2\text{ A}}, \quad v_C = \underline{0\text{ V}}$$

$$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right) (2)^2 = \underline{1\text{ J}}$$

$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2 = \frac{1}{2} (2)(v_C) = \underline{0\text{ J}}$$

Q2

$$v = L_{eq} \frac{di}{dt} \rightarrow i = \frac{1}{L_{eq}} \int v(t) dt + i(0) = -0.1(e^{-3t} - 1) + i(0)$$

$$i_1 = \frac{3}{4} i, i_2 = \frac{1}{4} i$$

(a)  $i_2(0) = -25 + 21.67 = \underline{-3.33\text{ mA}}$

(b)  $i_1 = \frac{3}{4}(-0.1e^{-3t} + 0.08667) \text{ A} = \underline{-75e^{-3t} + 65\text{ mA}}$

$$i_2 = \underline{-25e^{-3t} + 21.67\text{ mA}}$$

Q3

(a)  $i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$

$$\underline{i(t) = (3 - 9e^{-8t}) \text{ A}}$$

(b)  $-12 + 4i(0) + v = 0$ , i.e.  $v = 12 - 4i(0) = \underline{36\text{ V}}$

(c) At steady state, the inductor becomes a short circuit so that

$$\underline{v = 0\text{ V}}$$

Q4

$$Z_T = 2 + (4 - j6) \parallel (3 + j4) = \underline{6.83 + j1.094\ \Omega} = \underline{6.917 \angle 9.1^\circ\ \Omega}$$

$$I = \frac{V}{Z_T} = \frac{120\angle 10^\circ}{6.917\angle 9.1^\circ} = \underline{\underline{17.35\angle 0.9^\circ \text{ A}}}$$

Q5

- There are different ways to solve this problem.
- The easiest way is to make the inductance and capacitance cancel each other out to result in a purely resistive circuit.

$$\underline{\underline{C = 1.235\mu\text{F}}}$$

Q6

$$\text{Set } V_s = 145\angle 0^\circ \text{ V} = \omega L = (2\pi)(60)L$$

$$\text{Based on } I = \frac{V_s}{80 + R + jX}$$

$$\text{Obtain } V_1 = 80I \text{ and } V_o = (R + jX)I$$

$$\underline{\underline{R = 102.8 \Omega}}$$

$$\underline{\underline{L = 378.9 \text{ mH}}}$$

Q7


Apply superposition principle,  $V_o = V_1 + V_2$ , where  $V_1 = 6\cos 2t$  and  $V_2 = 4\sin 4t$ .

$$\underline{\underline{V_o = 4.243\cos(2t + 45^\circ) + 3.578\sin(4t + 26.57^\circ) \text{ volts}}}$$


Q8

Let  $i_0 = i_1 + i_2 + i_3$ , where  $i_1$  for the 24-V dc source,  $i_2$  for the ac voltage source, and  $i_3$  for the ac current source.


For  $i_1$ ,

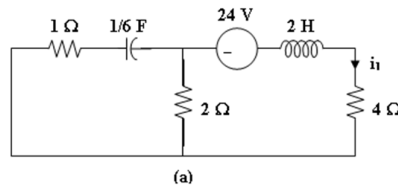

For  $i_2$ ,

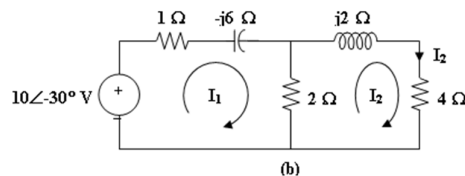

For  $i_3$ ,

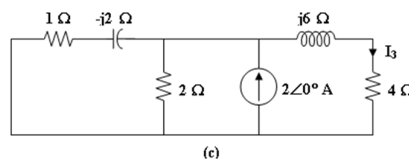

$$\underline{\underline{i_0 = i_1 + i_2 + i_3 = 4 + 0.504\sin(t + 19.1^\circ) + 0.3352\cos(3t - 76.43^\circ) \text{ A}}}$$

Q9

$$T = 2, \quad v(t) = \begin{cases} 5, & 0 < t < 1 \\ -5, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

$$\underline{V_{rms} = 5 \text{ V}}$$

Q10

- (a)  $I_{rms} = \underline{10 \text{ A}}$
- (b)  $V_{rms} = \underline{4.528 \text{ V}}$
- (c)  $I_{rms} = \underline{9.055 \text{ A}}$
- (d)  $V_{rms} = \underline{4.528 \text{ V}}$